
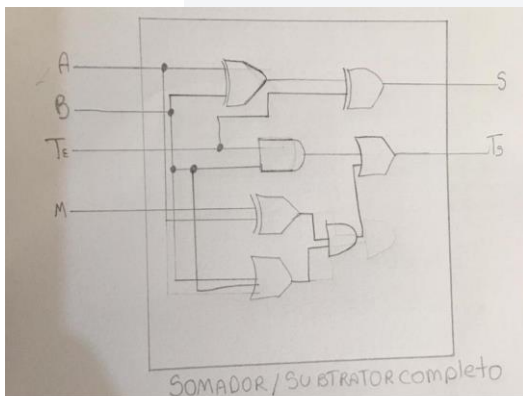


Circuitos Digitais

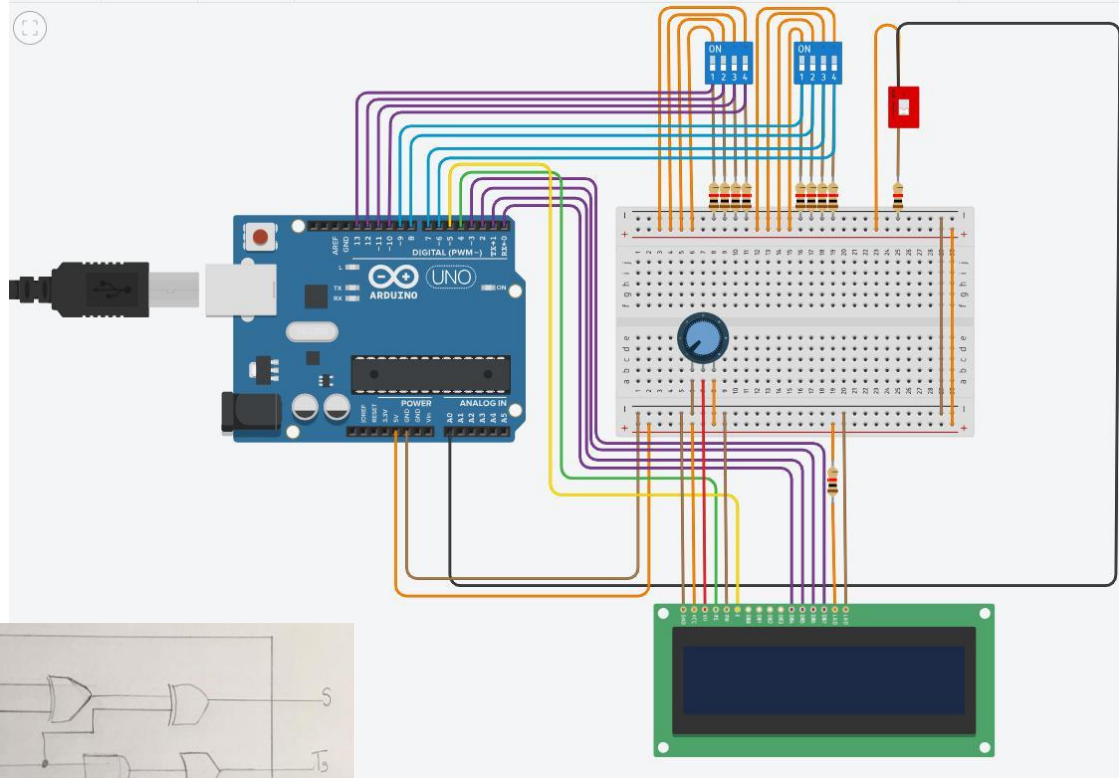
Acadêmica: Laryssa Bitencourt Cardoso- 1611296



M	A	B	Tc	S	Ts
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0

Soma Completa (M=0)
 Subtração Completa (M=1)

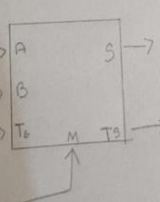$S = A \oplus B \oplus Tc$
 $Ts = B Tc + (M \oplus A)(B \oplus Tc)$



```

#define G 4
#define B 3
#define BUZZER 9
#define LM A0
#define LDR A1
#define POT A2

void setup(){
  pinMode(R, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
}

void loop(){
  analogWrite(R, random(255));
  analogWrite(G, random(255));
  analogWrite(B, random(255));
  delay(200);
}

void setup(){
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(LM, INPUT);
  pinMode(LDR, INPUT);
  pinMode(POT, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  static unsigned long info = 0;

  if (millis() - info > 200){
    info = millis();

    Serial.print("Temp = ");
    Serial.print(map(analogRead(LM), 0, 1023, -50, 450));
    Serial.println("oC");

    Serial.print("LDR = ");
    Serial.println(analogRead(LDR));

    Serial.print("Potenciometro = ");
    Serial.print(map(analogRead(LM), 0, 1023, 0, 100));
    Serial.println("%\n");
  }
  if(analogRead(POT) > 128){
    static unsigned long timeBuzz = 0;
    if(millis() - timeBuzz > 100){
      tone(BUZZER, 100 + analogRead(POT));
    }
    if(millis() - timeBuzz > 300){
      noTone(BUZZER);
      timeBuzz = millis();
    }
  }
  else{
    noTone(BUZZER);
  }
}

```